Pre-informe Práctica 3: Diodo Zener como Regulador de Tensión y Configuraciones Básicas con Amplificadores Operacionales

Juan José Tobar Álvarez
Universidad Nacional de Colombia
jutobara@unal.edu.co

Nombre Apellido (Persona 2)
Universidad Nacional de Colombia
correo2@unal.edu.co

Nombre Apellido (Persona 3)
Universidad Nacional de Colombia
correo3@unal.edu.co

I. Introducción/Justificación

I-A. Introducción

En esta práctica se estudia el diodo Zener como regulador de tensión y las configuraciones básicas de amplificadores operacionales (inversor, no inversor y sumador inversor). El objetivo general es determinar la característica I–V del diodo Zener y diseñar reguladores de tensión y etapas de amplificación. Los objetivos específicos son: (i) comprobar el modelo característico del Zener, (ii) diseñar fuentes de tensión constante ante variaciones de la entrada o de la carga y (iii) estudiar el inversor, el no inversor y el sumador-inversor. Los conceptos y leyes empleados son las leyes de Ohm y de Kirchhoff, la ruptura inversa del Zener, el amplificador operacional ideal (ganancia infinita y cortocircuito virtual) y el ancho de banda [1].

I-B. Justificación

Los reguladores con diodo Zener y los amplificadores operacionales se emplean en sistemas donde la confiabilidad es crítica. En el sector aeroespacial, la NASA documentó un regulador de tensión DC cuya referencia es un diodo Zener [2], y se han evaluado reguladores shunt con Zener a temperaturas criogénicas porque algunas misiones exponen la electrónica a temperaturas muy inferiores al rango del fabricante [3]. Los amplificadores operacionales miden tensiones del bus de potencia de una nave y almacenan en buffer las señales antes de un conversor análogo-digital [4]; una nave mediana puede tener más de 500 sensores que requieren amplificadores de instrumentación tolerantes a la radiación, construidos con arreglos de amplificadores operacionales [5]. En la industria médica, el electrocardiograma (ECG) acondiciona biopotenciales muy pequeños con amplificadores operacionales y diferenciales [6]. Por tanto, la práctica entrena el dimensionamiento de resistencias y potencias para fuentes estables y el diseño de etapas de ganancia que no saturen, competencias necesarias en instrumentación, potencia y acondicionamiento de señales.

I-C. Marco teórico y consultas previas

1) Hojas de datos. La Tabla I resume los parámetros de los Zener usados [7]. Se adopta I_{ZM} como corriente máxima; para el 1N4738A, $I_{ZM} = 110\,\mathrm{mA}$ es más restrictiva que $P_D/V_Z = 122\,\mathrm{mA}$.

Tabla I
Parámetros de los diodos Zener [7]

Parámetro	1N4738A	1N4733A
V_Z a I_{ZT} (tolerancia $\pm 5\,\%$)	$8.2\,\mathrm{V}$	$5.1\,\mathrm{V}$
I_{ZT} (corriente de prueba)	$31\,\mathrm{mA}$	$49\,\mathrm{mA}$
Z_{ZT} (impedancia dinámica máx.)	$4.5\,\Omega$	$7\,\Omega$
I_{ZK} (corriente de codo)	$0.5\,\mathrm{mA}$	$1\,\mathrm{mA}$
I_{ZM} (corriente máxima)	$110\,\mathrm{mA}$	$178\,\mathrm{mA}$
P_D máxima ($T_L \le 50\,^\circ\mathrm{C}$)	$1\,\mathrm{W}$	$1\,\mathrm{W}$

2) Polarización y regulador. En inversa, superada la ruptura el Zener conduce y mantiene V_Z casi constante; en directa se comporta como un diodo común (caída de $\approx 0.7\,\mathrm{V}$). Como regulador se conecta inversamente en paralelo con la carga y se alimenta por una resistencia serie R_1; por la ley de corrientes, $I_{R1} = I_Z + I_L$, y el diseño exige $I_Z \ge I_{ZK}$ (para mantenerse en ruptura) y $P_Z = V_Z I_Z \le P_{Z,\mathrm{máx}}$ [1].

3) Tensiones de los amplificadores. La Tabla II resume los límites del LM348 [8] y del LF353 [9]. La salida no alcanza los rieles: con $\pm 15\,\mathrm{V}$ y $10\,\mathrm{k}\Omega$, el LM348 (tipo 741) garantiza $\pm 12\,\mathrm{V}$ (típico $\pm 13\,\mathrm{V}$) y el LF353 $\pm 12\,\mathrm{V}$ (típico $\pm 13.5\,\mathrm{V}$). La alimentación debe superar la amplitud de salida en esa holgura sin exceder el máximo del fabricante ($\pm 18\,\mathrm{V}$).

4) Cortocircuito virtual. Con ganancia de lazo abierto muy alta y realimentación negativa, $v_+ \approx v_-$ y las corrientes de entrada son despreciables [1]. Las ganancias ideales del no inversor, del inversor y la salida del sumador inversor son, en orden,

$$G_{NI} = 1 + \frac{R_2}{R_1}, \quad G_{INV} = -\frac{R_2}{R_1}, \quad v_o = -R_f \sum_k \frac{v_k}{R_k}. \tag{1}$$

5) Ancho de banda. El producto ganancia–ancho de banda (GBW) es aproximadamente constante, de modo que la frecuencia de corte a $-3\,\mathrm{dB}$ es

$$f_{-3\,\mathrm{dB}} \approx \frac{GBW}{1 + R_2/R_1}. \tag{2}$$

La ecuación (2) indica que a mayor ganancia, menor ancho de banda [1]; la Tabla II da los valores esperados para los circuitos diseñados.

Tabla II
LÍMITES Y ANCHO DE BANDA ESPERADO (EXCURSIÓN: MÍN. (TÍP.) CON $\pm 15\,\mathrm{V}$, $10\,\mathrm{k\Omega}$)

Parámetro	LM348 [8]	LF353 [9]
Alimentación máxima	$\pm 18\,\mathrm{V}$	$\pm 18\,\mathrm{V}$
Excursión de salida	$\pm 12\,(\pm 13)\,\mathrm{V}$	$\pm 12\,(\pm 13.5)\,\mathrm{V}$
GBW típico	$1\,\mathrm{MHz}$	$4\,\mathrm{MHz}$
Slew rate típico	$0.5\,\mathrm{V\,\mu s^{-1}}$	$13\,\mathrm{V\,\mu s^{-1}}$
$f_{-3\,\mathrm{dB}}$ inversor ($\lvert G\rvert = 2$)	$333\,\mathrm{kHz}$	$1.33\,\mathrm{MHz}$
$f_{-3\,\mathrm{dB}}$ no inversor ($G = 4$)	$250\,\mathrm{kHz}$	$1\,\mathrm{MHz}$

Tabla III
CIRCUITO DE CARACTERIZACIÓN ($V_1 = 18.2\,\mathrm{V}$, $V_Z = 8.2\,\mathrm{V}$ IDEAL)

Caso		R_1 (Ω)	R_2 (Ω)	I_Z (mA)	P_{R1} (mW)	P_{R2} (mW)	P_Z (mW)	P_{V1} (mW)
No com.	$R_1 = 0$	0	90.909	110	0	1100	902	2002
No com.	$R_{1\,\mathrm{máx}}$	19909	90.909	0.5	4.977	0.023	4.1	9.1
Com.	$R_1 = 0$	0	100	100	0	1000	820	1820
Com.	$R_{1\,\mathrm{máx}}$	19900	100	0.5	4.975	0.025	4.1	9.1

II. CÁLCULOS

II-A. Regulador de caracterización con 1N4738A

En el circuito de la guía (Fig. 1a) R_1, R_2 y el diodo están en serie y $V_1 = V_Z + 10\,\mathrm{V} = 18.2\,\mathrm{V}$, de modo que $10\,\mathrm{V}$ caen en $R_1 + R_2$. Con $R_1 = 0\,\Omega$, R_2 fija la corriente y se exige $I_Z < I_{ZM}$:

$$R_2 = \frac{V_1 - V_Z}{I_{ZM}} = \frac{10\,\mathrm{V}}{110\,\mathrm{mA}} = 90.909\,\Omega. \tag{3}$$

La ecuación (3) es el mínimo R_2 que no sobrepasa la corriente máxima del diodo. Para $R_1 = R_{1\,\mathrm{máx}}$ se exige $I_Z \approx I_{ZK} = 0.5\,\mathrm{mA}$:

$$R_{1\,\mathrm{máx}} = \frac{V_1 - V_Z}{I_{ZK}} - R_2 = \frac{10\,\mathrm{V}}{0.5\,\mathrm{mA}} - 90.909\,\Omega = 19\,909\,\Omega. \tag{4}$$

La ecuación (4) da la resistencia serie a partir de la cual el Zener sale del codo. Las potencias se obtienen de $P_R = I^2 R$, $P_Z = V_Z I_Z$ y $P_{V_1} = V_1 I$.

Valores comerciales. Como $90.909\,\Omega$ no es comercial (el valor E24 más cercano, $91\,\Omega$, deja un margen casi nulo), se adopta $R_2 = 100\,\Omega$ (serie E12): $I_Z = 10\,\mathrm{V}/100\,\Omega = 100\,\mathrm{mA}$ ($-9.09\,\%$ respecto a $110\,\mathrm{mA}$, por debajo de I_{ZM}). Para $R_{1\,\mathrm{máx}}$ se usa $18\,\mathrm{k\Omega} + 1.8\,\mathrm{k\Omega} + 100\,\Omega = 19.9\,\mathrm{k\Omega}$, que con R_2 suma $20\,\mathrm{k\Omega}$, igual que el caso no comercial, por lo que $I_Z = 0.5\,\mathrm{mA}$ no cambia (Tabla III).

Con $R_1 = 0$, R_2 disipa $1\,\mathrm{W}$ y el Zener $0.82\,\mathrm{W}$, cerca de su límite de $1\,\mathrm{W}$ (la hoja de datos indica una reducción de $6.67\,\mathrm{mW\,^\circ C^{-1}}$ sobre $50\,^\circ\mathrm{C}$ [7]); por ello R_2 debe ser de $2\,\mathrm{W}$ y el Zener requiere buena ventilación. Con $R_{1\,\mathrm{máx}}$ cada resistencia disipa menos de $5\,\mathrm{mW}$ y basta $0.25\,\mathrm{W}$. La fuente debe entregar al menos $1.82\,\mathrm{W}$. Por la impedancia dinámica, $\Delta V_Z \approx Z_{ZT}(I_Z - I_{ZT}) = 4.5\,\Omega \cdot 79\,\mathrm{mA} \approx 0.36\,\mathrm{V}$; como Z_{ZT} es un máximo, en el peor caso $I_Z \approx 106\,\mathrm{mA}$ con $R_1 = 0$.

Tabla IV
PUNTOS DE OPERACIÓN DEL REGULADOR ($V_Z = 5.1\,\mathrm{V}$, $R_L = 150\,\Omega$)

V_1 (V)	R_1 (Ω)	V_o (V)	I_{R1} (mA)	I_Z (mA)	P_{R1} (mW)	P_Z (mW)	P_L (mW)	P_{V1} (mW)
5	0	5.00	33.3	0	0	0	166.7	166.7
5	100	3.00	20.0	0	40.0	0	60.0	100.0
9	100	5.10	39.0	5.0	152.1	25.5	173.4	351.0
12	100	5.10	69.0	35.0	476.1	178.5	173.4	828.0

II-B. Fuente regulada con 1N4733A

Con $V_Z = 5.1\,\mathrm{V}$, $I_{ZM} = 178\,\mathrm{mA}$, $I_{ZK} = 1\,\mathrm{mA}$ y $P_{Z,\mathrm{máx}} = V_Z I_{ZM} = 0.908\,\mathrm{W}$, la carga $R_L = 150\,\Omega$ demanda

$$I_L = \frac{V_Z}{R_L} = \frac{5.1\,\mathrm{V}}{150\,\Omega} = 34\,\mathrm{mA}, \qquad P_L = 173.4\,\mathrm{mW}, \tag{5}$$

la corriente (casi constante) que el Zener debe dejar pasar a la carga. Con $I_{R1} = I_Z + I_L$, el intervalo de R_1 para $V_1 = 12\,\mathrm{V}$ es

$$R_{1\,\mathrm{mín}} = \frac{V_1 - V_Z}{I_{ZM} + I_L} = \frac{6.9\,\mathrm{V}}{212\,\mathrm{mA}} = 32.547\,\Omega, \tag{6}$$

$$R_{1\,\mathrm{máx}} = \frac{V_1 - V_Z}{I_{ZK} + I_L} = \frac{6.9\,\mathrm{V}}{35\,\mathrm{mA}} = 197.143\,\Omega, \tag{7}$$

que fijan los límites por potencia máxima del Zener y por pérdida de regulación, respectivamente. Con $V_1 = 5\,\mathrm{V} < V_Z$ el Zener no entra en ruptura y no hay regulación, sea cual sea R_1.

Elección. Se elige $R_1 = 100\,\Omega$ (E12), cerca del punto medio ($\approx 115\,\Omega$): a $12\,\mathrm{V}$, $I_{R1} = 69\,\mathrm{mA}$, $I_Z = 35\,\mathrm{mA}$ y $P_{R1} = 0.476\,\mathrm{W}$, por lo que R_1 es de $1\,\mathrm{W}$; R_L disipa $173.4\,\mathrm{mW}$ (de $0.5\,\mathrm{W}$) y el Zener $178.5\,\mathrm{mW}$. Sin carga, $I_Z = 69\,\mathrm{mA}$ y $P_Z = 352\,\mathrm{mW} < 0.908\,\mathrm{W}$. Regula desde $V_{1,\mathrm{mín}} = V_Z + R_1(I_{ZK} + I_L) = 8.6\,\mathrm{V}$; el Zener soportaría hasta $V_Z + R_1(I_{ZM} + I_L) = 26.3\,\mathrm{V}$, pero con R_1 de $1\,\mathrm{W}$ el límite práctico es $V_Z + \sqrt{1\,\mathrm{W} \cdot 100\,\Omega} \approx 15.1\,\mathrm{V}$. Los puntos de laboratorio ($V_1 = 5$, 9 y $12\,\mathrm{V}$) están en la Tabla IV; a $12\,\mathrm{V}$ la eficiencia es $P_L/P_{V1} = 20.9\,\%$.


II-C. Amplificadores operacionales

No inversor. Para $v_{o,p} = 12\,\mathrm{V}$ con $v_{i,p} = 3\,\mathrm{V}$, $G_{NI} = 4 = 1 + R_2/R_1$ según (1): $R_1 = 10\,\mathrm{k\Omega}$ y $R_2 = 30\,\mathrm{k\Omega}$. Se toma $R_3 = R_1 \parallel R_2 = 7.5\,\mathrm{k\Omega}$ para compensar las corrientes de polarización [1]; por R_3 no circula corriente apreciable. La alimentación debe cumplir

$$v_{o,p} + \Delta V_{sat} \le V_{CC} \le 18\,\mathrm{V}, \tag{8}$$

donde ΔV_{sat} es la distancia entre el riel y la máxima salida y $18\,\mathrm{V}$ es el máximo de ambos integrados [8], [9]. El LM348 garantiza $\pm 12\,\mathrm{V}$ con $\pm 15\,\mathrm{V}$, es decir $\Delta V_{sat} \approx 3\,\mathrm{V}$ [8], de modo que $V_{CC} \ge 15\,\mathrm{V}$ y se adopta $\pm 16\,\mathrm{V}$. El LF353 tiene $\Delta V_{sat} \approx 1.5\,\mathrm{V}$ típico [9] y se usa $\pm 14\,\mathrm{V}$ ($14\,\mathrm{V} - 1.5\,\mathrm{V} = 12.5\,\mathrm{V} \ge 12\,\mathrm{V}$).

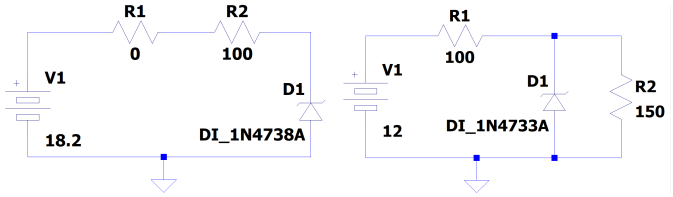Inversor. Para $2\,V_{pp}$ de salida con $1\,V_{pp}$ de entrada, $\lvert G_{INV}\rvert = R_2/R_1 = 2$: $R_1 = 10\,\mathrm{k\Omega}$, $R_2 = 20\,\mathrm{k\Omega}$, salida desfasada 180° y $R_{in} = 10\,\mathrm{k\Omega}$. Se mantiene $\pm 14\,\mathrm{V}$ en ambos integrados (holgura amplia para $1\,\mathrm{V}$ de pico).



(a) Caracterización, 1N4738A (b) Regulador, 1N4733A

Fig. 1. Esquemáticos: (a) circuito de caracterización ($V_1 = 18.2\,\mathrm{V}$; R_1 y R_2 según la Tabla III); (b) regulador con $V_1 = 12\,\mathrm{V}$, $R_1 = 100\,\Omega$ y $R_2 = 150\,\Omega$.

Sumador inversor. Con $R_1 = R_2 = R_f = 10\,\mathrm{k}\Omega$, $v_o = -(v_{in1} + v_{in2})$. Con señales cuadradas en fase (v_{in1}: $2\,V_{pp}$, v_{in2}: $3\,V_{pp}$, $10\,\mathrm{kHz}$), $v_{o,p} = 1\,\mathrm{V} + 1.5\,\mathrm{V} = 2.5\,\mathrm{V}$. Con $\pm 7\,\mathrm{V}$ (LM348) la holgura es $4.5\,\mathrm{V} \geq 3\,\mathrm{V}$ y con $\pm 5\,\mathrm{V}$ (LF353) es $2.5\,\mathrm{V} \geq 1.5\,\mathrm{V}$. El cambio de $-2.5\,\mathrm{V}$ a $+2.5\,\mathrm{V}$ ($\Delta V = 5\,\mathrm{V}$) con $SR = 0.5\,\mathrm{V\,\mu s^{-1}}$ (LM348) tardaría $\approx 10\,\mu\mathrm{s}$ (10 % del periodo de $100\,\mu\mathrm{s}$) [8], y con el LF353 ($SR = 13\,\mathrm{V\,\mu s^{-1}}$) $\approx 0.4\,\mu\mathrm{s}$ [9]. La Tabla V resume los diseños; todas las potencias son menores que $1.4\,\mathrm{mW}$, por lo que se usan resistencias de $0.25\,\mathrm{W}$.

III. Simulación

Los circuitos se simulan en LTspice con los modelos de la librería indicada en cada esquemático. La Fig. 1 muestra el circuito de caracterización (los otros casos solo cambian R_1 y R_2, Tabla III) y el regulador (para $V_1 = 5\,\mathrm{V}$ solo cambian V_1 y R_1); la Fig. 2 muestra los tres circuitos con amplificador operacional (con LM348; con LF353 son los mismos circuitos con la alimentación de la Tabla V).

III-A. Valores extremos de I_Z (1N4738A)

La Tabla VI compara la corriente extrema calculada con la simulada. Los errores son $\approx 0.5\,\%$ para $R_1 = 0$ y $\approx 1.4\,\%$ para $R_{1\,\mathrm{máx}}$, lo que valida el diseño. La diferencia se debe a que el cálculo usa V_Z constante, mientras que el modelo del simulador incluye la resistencia dinámica: a partir de I_Z simulada, la tensión del diodo es $\approx 8.06\,\mathrm{V}$ a $0.5\,\mathrm{mA}$ y $\approx 8.25\,\mathrm{V}$ a $\approx 100\,\mathrm{mA}$, por lo que I_Z resulta algo mayor en el codo y algo menor a corriente alta. La corriente simulada con $R_1 = 0$ ($109.4\,\mathrm{mA}$) supera el peor caso de $106\,\mathrm{mA}$ porque la impedancia dinámica del modelo ($\approx$1–2 Ω) es menor que el máximo de la hoja de datos ($4.5\,\Omega$).

Los valores comerciales afectaron de forma distinta a cada extremo. Con $R_1 = 0$ el efecto es notable: I_Z baja de $110\,\mathrm{mA}$ a $100\,\mathrm{mA}$ en el cálculo ($-9.09\,\%$) y de $109.40\,\mathrm{mA}$ a $99.51\,\mathrm{mA}$ en la simulación ($-9.04\,\%$), porque una R_2 mayor limita más la corriente. Con $R_{1\,\mathrm{máx}}$ el efecto es nulo (diferencia de $2.3\,\mathrm{nA}$), pues I_Z depende de $R_1 + R_2 = 20\,\mathrm{k}\Omega$, igual en ambos casos.

III-B. Dependencia de I_Z con R_1

En la Fig. 3(a) es posible observar que I_Z disminuye de forma no lineal, como una hipérbola, al aumentar R_1. Esto se debe a que el circuito es una malla serie, de modo que

$$I_Z = \frac{V_1 - V_Z}{R_1 + R_2}, \tag{9}$$

inversamente proporcional a la resistencia total en serie con el diodo [1]. Con $R_1 = 0$ la corriente es máxima ($109.40\,\mathrm{mA}$), el punto más exigente para el diodo. Para $R_1 < 2\,\mathrm{k}\Omega$ la caída es pronunciada (de $\approx 109\,\mathrm{mA}$ a $\approx 5\,\mathrm{mA}$), por lo que el circuito es muy sensible a R_1; para $R_1 > 6\,\mathrm{k}\Omega$ la curva se aplana y en $R_1 = 19\,909\,\Omega$ vale $506.83\,\mu\mathrm{A} \approx 0.5\,\mathrm{mA}$. Otras variables relacionadas son: R_2 (al aumentar, I_Z baja y toda la curva se desplaza hacia abajo), la diferencia $V_1 - V_Z = 10\,\mathrm{V}$, la potencia $P_Z = V_Z I_Z$ (misma forma que la curva) y $P_{R_1} = I_Z^2 R_1$, que permite escoger la potencia de R_1. Además, la curva indica hasta qué R_1 se cumple $I_Z \geq I_{ZK}$, que es la condición de regulación del regulador con carga.

III-C. Curva I_D vs. V_D y tensión de ruptura (1N4738A)

En ruptura el diodo se aproxima por $V_D = V_{Z0} + r_z I_D$ [1]. En la Fig. 3(b) es posible observar que la tangente en $I_{ZT} = 31\,\mathrm{mA}$ corta el eje de tensión ($I_D = 0$) en $V_{Z0} \approx 8.16\,\mathrm{V}$, mientras que a $31\,\mathrm{mA}$ el diodo está en $8.194\,\mathrm{V}$, de modo que $r_z I_{ZT} \approx 0.04\,\mathrm{V}$ ($r_z \approx 1.2\,\Omega$). Como la hoja de datos especifica V_Z a la corriente de prueba, el valor comparable con el nominal de $8.2\,\mathrm{V}$ es $8.194\,\mathrm{V}$ ($-0.07\,\%$). En polarización directa el Zener se comporta como un diodo de silicio: casi no conduce hasta el umbral de $\approx 0.6\,\mathrm{V}$–$0.7\,\mathrm{V}$ y luego conduce con caída casi constante. En polarización inversa solo circula una corriente de fuga pequeña hasta llegar a V_Z, donde entra en la región Zener (efecto Zener o avalancha [1]): la corriente aumenta mucho con una variación mínima de tensión, y el diodo mantiene V_Z casi constante.

III-D. Regulación de línea (1N4733A)

La regulación funciona cuando $V(R_2)$ se mantiene prácticamente constante aunque V_{in} varíe (pendiente $\Delta V_{out}/\Delta V_{in} \approx 0$) y cerca de $V_Z = 5.1\,\mathrm{V}$ [7]. En la Fig. 3(c) (V_{in} de $5\,\mathrm{V}$ a $12\,\mathrm{V}$) es posible observar dos zonas. Para $V_{in} \lesssim 8\,\mathrm{V}$ el Zener no conduce y el circuito es un divisor, $V_{out} = V_{in} R_2/(R_1 + R_2) = 0.6\,V_{in}$ (pendiente 0.6; $3\,\mathrm{V}$ con $V_{in} = 5\,\mathrm{V}$ y $4.2\,\mathrm{V}$ con $7\,\mathrm{V}$). Alrededor de $8\,\mathrm{V}$–$9\,\mathrm{V}$ hay un codo (teórico: $V_{1,\mathrm{mín}} = 8.6\,\mathrm{V}$) y para $V_{in} \gtrsim 9\,\mathrm{V}$ la pendiente cae a menos de 0.03: entre $9\,\mathrm{V}$ y $12\,\mathrm{V}$ la entrada aumenta $3\,\mathrm{V}$ ($33\,\%$) y la salida solo pasa de $4.987\,\mathrm{V}$ a $5.075\,\mathrm{V}$ ($\approx 1.7\,\%$).

III-E. Regulación de carga (1N4733A, $V_{in} = 12\,\mathrm{V}$)


En la Fig. 3(d) es posible observar que para $R_2 \lesssim 80\,\Omega$ la carga pide casi toda la corriente de R_1, el Zener se queda sin corriente y el circuito es un divisor ($4.00\,\mathrm{V}$ con $R_2 = 50\,\Omega$; pendiente $\approx 84\,\mathrm{mV\,\Omega^{-1}}$ cerca de $20\,\Omega$). El límite teórico, $R_{2,\mathrm{mín}} = V_Z/(I_{R1} - I_{ZK}) = 5.1\,\mathrm{V}/68\,\mathrm{mA} = 75\,\Omega$, es coherente con el observado ($\approx 80\,\Omega$). Para $R_2 \gtrsim 80\,\Omega$ el Zener fija la salida cerca de $5.1\,\mathrm{V}$: entre $100\,\Omega$ y $1\,\mathrm{k}\Omega$ sube solo de $5.040\,\mathrm{V}$ a $5.112\,\mathrm{V}$ por la resistencia dinámica del diodo. Tomando $R_2 = 1\,\mathrm{k}\Omega$ como sin carga,

$$\mathrm{Reg.\,de\,carga} = \frac{V_{\mathrm{sin\,carga}} - V_{\mathrm{plena\,carga}}}{V_{\mathrm{plena\,carga}}} \times 100\,\% \tag{10}$$


da $2.4\,\%$ ($R_2 = 80\,\Omega$, $\approx 62\,\mathrm{mA}$), $1.4\,\%$ ($100\,\Omega$) y $0.7\,\%$ ($150\,\Omega$). Las limitaciones del diseño son: la corriente de carga

Tabla V
RESUMEN DE DISEÑO DE LOS CIRCUITOS CON AMPLIFICADOR OPERACIONAL (POTENCIA MEDIA EN CADA RESISTOR)


Circuito	Resistencias	G teórica	V_{CC} (LM348 / LF353)	$v_{o,p}$	Potencia en cada resistor
No inversor	$R_1 = 10\,\mathrm{k\Omega}$, $R_2 = 30\,\mathrm{k\Omega}$, $R_3 = 7.5\,\mathrm{k\Omega}$	$+4$	$\pm 16\,\mathrm{V}$ / $\pm 14\,\mathrm{V}$	$12\,\mathrm{V}$	$0.45\,\mathrm{mW}$, $1.35\,\mathrm{mW}$, $\approx 0\,\mathrm{mW}$ (R_3)
Inversor	$R_1 = 10\,\mathrm{k\Omega}$, $R_2 = 20\,\mathrm{k\Omega}$	-2	$\pm 14\,\mathrm{V}$ / $\pm 14\,\mathrm{V}$	$1\,\mathrm{V}$	$0.0125\,\mathrm{mW}$, $0.025\,\mathrm{mW}$
Sumador inversor	$R_1 = R_2 = R_f = 10\,\mathrm{k\Omega}$	-1 (por entrada)	$\pm 7\,\mathrm{V}$ / $\pm 5\,\mathrm{V}$	$2.5\,\mathrm{V}$	$0.100\,\mathrm{mW}$, $0.225\,\mathrm{mW}$, $0.625\,\mathrm{mW}$ (R_f)

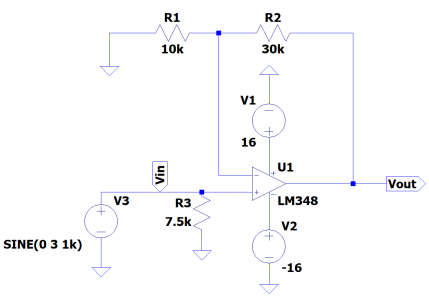

(a) No inversor

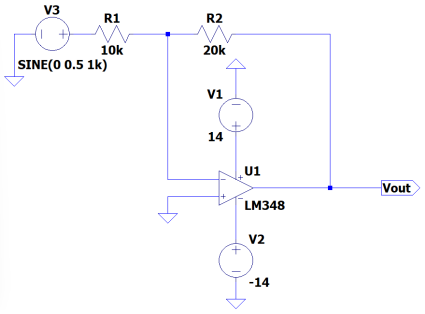

(b) Inversor

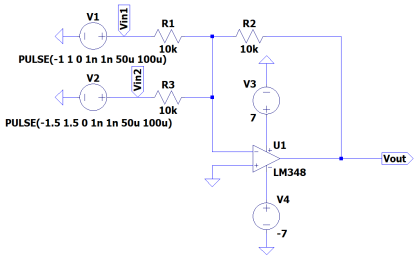


(c) Sumador inversor


Fig. 2. Esquemáticos de los circuitos con amplificador operacional (modelo LM348; el LF353 usa los mismos circuitos con la alimentación de la Tabla V).

Tabla VI
VALORES EXTREMOS DE I_Z: CÁLCULO VS. SIMULACIÓN.


Caso	R_1 (Ω)	R_2 (Ω)	Calc. (mA)	Sim. (mA)	Error
No comercial	0	90.909	110	109.4001	$-0.5\,\%$
No comercial	19909	90.909	0.5	0.50683634	$+1.4\,\%$
Comercial	0	100	100	99.511199	$-0.5\,\%$
Comercial	19900	100	0.5	0.50683407	$+1.4\,\%$

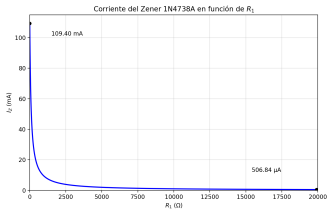


(a) I_Z vs. R_1

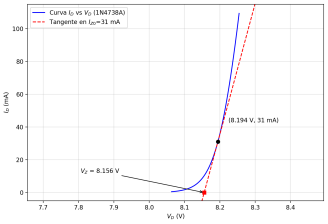

(b) I_D vs. V_D y tangente

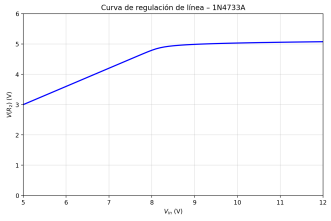


(c) Regulación de línea

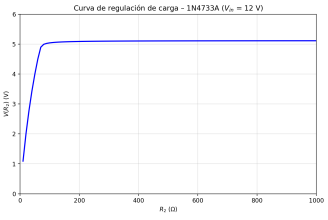


(d) Regulación de carga

Fig. 3. Curvas simuladas: (a) I_Z del 1N4738A en función de R_1 (de $0\,\Omega$ a $19\,909\,\Omega$); (b) I_D vs. V_D del 1N4738A con la recta tangente en $I_{ZT} = 31\,\mathrm{mA}$; (c) $V(R_2)$ del 1N4733A en función de V_{in}; (d) $V(R_2)$ del 1N4733A en función de R_2 con $V_{in} = 12\,\mathrm{V}$.

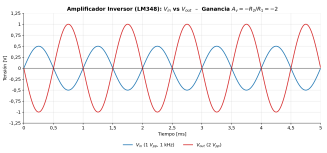
máxima ($\approx 62\,\mathrm{mA}$) queda limitada por R_1 ($I_{R1} \approx 69\,\mathrm{mA}$); la eficiencia es baja porque la corriente total es casi constante aun con poca carga; y la regulación no es ideal ($\approx 0.07\,\mathrm{V}$ de variación entre $100\,\Omega$ y $1\,\mathrm{k\Omega}$, además de depender de V_{in} y de la temperatura).




(a) Inversor, LM348

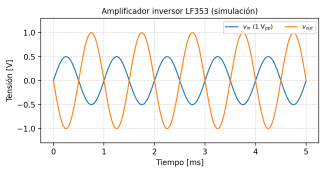

(b) Inversor, LF353

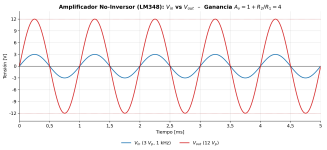

(c) No inversor, LM348

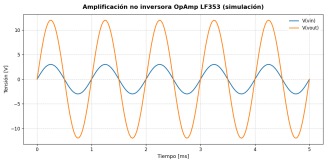

(d) No inversor, LF353

Fig. 4. Entrada y salida del inversor y del no inversor con alimentación nominal.


III-F. Tolerancia asignada a cada Zener

Medida cerca de I_{ZT}, la desviación de V_Z respecto al nominal es $-0.07\,\%$ para el 1N4738A ($8.194\,\mathrm{V}$ vs. $8.2\,\mathrm{V}$) y $-0.5\,\%$ para el 1N4733A ($5.075\,\mathrm{V}$ a $I_Z \approx 35\,\mathrm{mA}$ vs. $5.1\,\mathrm{V}$). No se usa $4.99\,\mathrm{V}$ (curva de línea) porque corresponde a $I_Z \approx 5\,\mathrm{mA}$, en el codo. Como el simulador emplea un único modelo nominal, esto no fija la tolerancia del diodo real, pero es coherente con la tolerancia de $\pm 5\,\%$ de la serie «A» [7].


III-G. Amplificadores operacionales

Inversor y no inversor. En la Fig. 4(a)–(b) es posible observar que la salida tiene el doble de amplitud ($1\,V_{pp} \rightarrow 2\,V_{pp}$) y está desfasada $180°$, como corresponde a $G_{INV} = -2$. En la Fig. 4(c)–(d) la salida está en fase y alcanza $12\,\mathrm{V}$ de pico sin recorte, como corresponde a $G_{NI} = +4$ con $\pm 16\,\mathrm{V}$ (LM348) y $\pm 14\,\mathrm{V}$ (LF353).

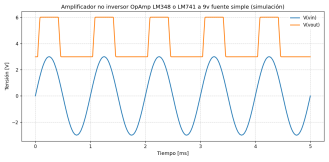
No inversor con alimentación reducida. En la Fig. 5 es posible observar que, con alimentación de $9\,\mathrm{V}$ insuficiente para




(a) LM348, 9 V simple

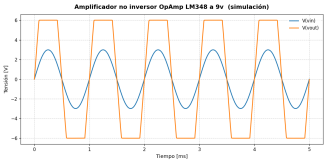

(b) LM348, ±9 V

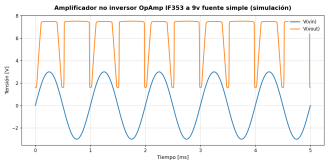


(c) LF353, 9 V simple

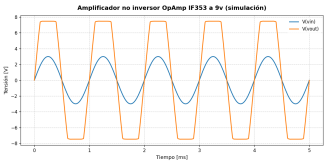


(d) LF353, ±9 V


Fig. 5. No inversor con alimentación simple de 9 V y dual de ±9 V.

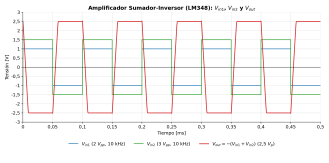


(a) Sumador, LM348

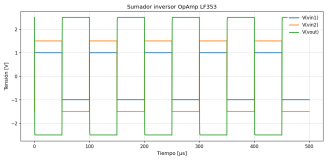

(b) Sumador, LF353

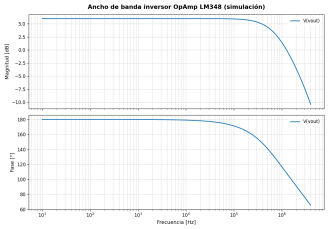

(c) Ancho de banda, LM348

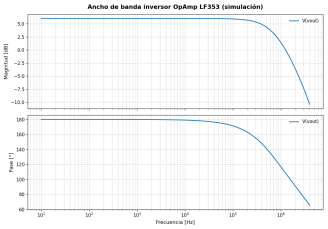

(d) Ancho de banda, LF353

Fig. 6. Sumador inversor (forma de onda) y respuesta en frecuencia del inversor.

la excursión de 12 V, la salida se recorta a una tensión menor que la de alimentación: con ±9 V en ±6 V (LM348, 3 V bajo el riel) y en ±7.5 V (LF353, 1.5 V bajo el riel), valores iguales a los ΔV_{sat} usados en el diseño. Con alimentación simple la entrada (±3 V alrededor de 0 V) queda fuera del rango de modo común y la salida deja de seguir el semiciclo negativo: se mantiene entre ≈ 3 V y 6 V (LM348) y entre ≈ 1.6 V y 7.5 V con estrechos pulsos hacia abajo (LF353).

Sumador inversor. En la Fig. 6(a)–(b) es posible observar que la salida es ±2.5 V, como se calculó, pero con el LM348 los flancos son rampas de ≈ 10 µs y la onda se distorsiona, mientras que con el LF353 es prácticamente cuadrada. La causa es el *slew rate*: 0.5 V µs^{-1} frente a 13 V µs^{-1} [8], [9], equivalentes a ≈ 10 µs y ≈ 0.4 µs para una transición de 5 V (Sec. II-C).

Ancho de banda. En la Fig. 6(c)–(d) (inversor, $|G| = 2$) es posible observar una ganancia plana de 6 dB que cae al llegar a la frecuencia de corte. Con (2) se esperan ≈ 333 kHz (LM348) y ≈ 1.33 MHz (LF353). En la curva del LM348 la ganancia cae 3 dB en ≈ 0.74 MHz, mayor que lo estimado con el GBW típico, lo que puede deberse al modelo SPICE.

Tabla VII
COMPARACIÓN TEORÍA VS. SIMULACIÓN.

Magnitud	Teórico	Simulado	Error
V_Z 1N4738A a I_{ZT}	8.2 V	8.194 V	−0.07 %
V_o, $V_1 = 12$ V (1N4733A)	5.1 V	5.075 V	−0.5 %
V_o, $V_1 = 9$ V (1N4733A)	5.1 V	4.987 V	−2.2 %
V_o, $V_1 = 5$ V, $R_1 = 100\,\Omega$	3.00 V	3.00 V	0 %
$R_{2,\text{mín}}$ de regulación	75 Ω	≈ 80 Ω	+6.7 %
Inversor, $\lvert G\rvert$	2	2	0 %
No inversor, $v_{o,p}$	12 V	12 V	0 %
Sumador, $v_{o,p}$	2.5 V	2.5 V	0 %
Transición del sumador, LM348	10 µs	≈ 10 µs	—
Recorte a ±9 V (LM348 / LF353)	6 V / 7.5 V	6 V / 7.5 V	0 %
$f_{-3\,\text{dB}}$ inversor, LM348	333 kHz	≈ 740 kHz	+120 %

IV. MONTAJE

V. ANÁLISIS DE RESULTADOS

V-A. *Resultados teóricos*

En la Tabla III es posible observar que pasar de $R_2 = 90.909\,\Omega$ a $100\,\Omega$ reduce I_Z y las potencias en R_2, P_Z y P_{V1} en ≈ 9 %, lo que da margen frente a I_{ZM}, mientras que con $R_{1\,\text{máx}}$ la suma de 20 kΩ conserva $I_Z = 0.5$ mA. En la Tabla IV se aprecia que el regulador solo mantiene $V_o = 5.1$ V para $V_1 \geq 8.6$ V (con $V_1 = 5$ V el Zener está cortado y $V_o = 3$ V), y que a mayor V_1 aumenta I_Z mientras I_L es constante, por lo que el Zener absorbe el exceso y la eficiencia es baja. Para los operacionales, la Tabla V muestra que V_{CC} se fija por la excursión de salida y no por la disipación.

V-B. *Resultados simulados*

La Tabla VII compara los valores teóricos con los simulados (los extremos de I_Z están en la Tabla VI). Los errores del regulador son menores al 2.2 % y se explican por la resistencia dinámica del Zener y por el codo suave del modelo (con $I_Z \approx 5$ mA a $V_1 = 9$ V la salida aún no llega a 5.1 V). En los operacionales, las ganancias y las amplitudes coinciden con las ideales, el recorte con alimentación reducida ocurre a $V_{CC} - \Delta V_{sat}$ y el LM348 se ve limitado por su slew rate. La única discrepancia importante es el ancho de banda del LM348, que el modelo SPICE ubica por encima de lo estimado con el GBW típico.

VI. CONCLUSIONES

- En el circuito de caracterización, $R_2 = 90.909\,\Omega$ limita I_Z a 110 mA y $R_{1\,\text{máx}} = 19\,909\,\Omega$ lo lleva a 0.5 mA; la simulación coincide con el cálculo dentro de ≈ 1.4 %. Con valores comerciales ($R_2 = 100\,\Omega$, $R_1 = 19.9$ kΩ) I_Z máxima baja ≈ 9 % (100 mA calculada, 99.5 mA simulada) y la mínima no cambia; $P_Z = 0.82$ W exige R_2 de 2 W.
- En el regulador con 1N4733A, $R_1 \in [32.547\,\Omega, 197.143\,\Omega]$ y se eligió 100 Ω/1 W, que regula desde 8.6 V hasta ≈ 15 V. En simulación $V_o = 5.075$ V a 12 V (−0.5 %), la regulación de línea es ≈ 1.7 % entre 9 V y 12 V, la de carga es de 0.7 %

a $2.4\,\%$ para $R_2 \geq 80\,\Omega$ (límite teórico $75\,\Omega$) y con $V_1 = 5\,\mathrm{V}$ no hay regulación porque $V_1 < V_Z$.

- Los circuitos con amplificador operacional ($G_{NI} = 4$, $G_{INV} = -2$, $v_o = -(v_{in1} + v_{in2})$) dieron en simulación las amplitudes de diseño ($12\,\mathrm{V}$, $1\,\mathrm{V}$ y $2.5\,\mathrm{V}$ de pico) sin recorte con $V_{CC} = \pm 16\,\mathrm{V}/\pm 14\,\mathrm{V}$, $\pm 14\,\mathrm{V}$ y $\pm 7\,\mathrm{V}/\pm 5\,\mathrm{V}$ (LM348/LF353); con $9\,\mathrm{V}$ el recorte ocurre $3\,\mathrm{V}$ (LM348) y $1.5\,\mathrm{V}$ (LF353) por debajo del riel, como se supuso.
- El LM348, limitado por su slew rate de $0.5\,\mathrm{V\,\mu s^{-1}}$, distorsiona la onda cuadrada del sumador ($\approx 10\,\mu\mathrm{s}$ de transición), mientras que el LF353 ($13\,\mathrm{V\,\mu s^{-1}}$) no. Su ancho de banda simulado ($\approx 0.74\,\mathrm{MHz}$) supera el estimado de $333\,\mathrm{kHz}$, diferencia que se contrastará con el montaje.

REFERENCIAS

[1] A. S. Sedra, K. C. Smith, T. C. Carusone, and V. Gaudet, *Microelectronic Circuits*, 8th ed. New York, NY, USA: Oxford Univ. Press, 2020.

[2] NASA, "Improved DC voltage regulator," NASA Tech Brief B69-10369, Sep. 1969. [Online]. Available: https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19690000365/downloads/19690000365.pdf

[3] W. Abd El-Basit, S. M. El-Ghanam, A. M. Abd El-Maksood, and F. A. S. Soliman, "Performance of shunt voltage regulators based on Zener diodes at cryogenic temperatures." [Online]. Available: https://research.asu.edu.eg/handle/123456789/166889

[4] Texas Instruments, "Operational amplifiers for space applications," Technical Article SBOT046. [Online]. Available: https://ti.com/document-viewer/lit/html/sbot046

[5] Renesas Electronics, "Examining a new in-amp architecture for communication satellites," White Paper. [Online]. Available: https://renesas.com/en/document/whp/examining-new-amp-architecture-communication-satellites

[6] Univ. of Pennsylvania, ESE 3400 Medical Devices Lab, "Signal conditioning/interface circuits," lecture notes, Fall 2023. [Online]. Available: https://www.seas.upenn.edu/~ese3400/fall2023/handouts/lec3.pdf

[7] Fairchild Semiconductor, "1N4728A–1N4764A Zeners," Datasheet, Rev. G2, Jan. 2005. [Online]. Available: https://sceweb.uhcl.edu/xiaokun/Doc/Teaching/CENG3116/782815_ZENERS.pdf

[8] National Semiconductor, "LM148/LM248/LM348 quad 741 op amps," Datasheet DS007786, Nov. 2003. [Online]. Available: https://staff.washington.edu/kd1uj/BEE233/Lab3/LM348\%20quad\%20opamp\%20datasheet.pdf

[9] Texas Instruments, "LF353-N wide bandwidth dual JFET input operational amplifier," Datasheet. [Online]. Available: http://www.ti.com/product/lf353-n